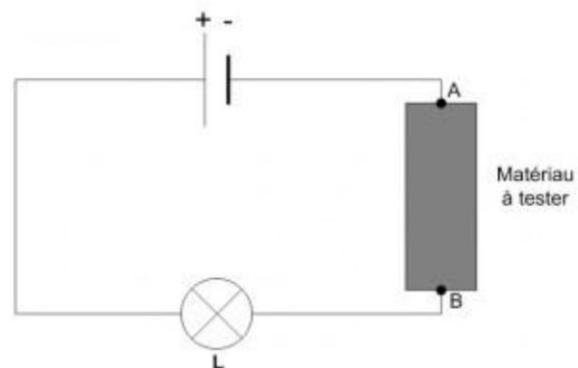


Les conducteurs et les isolants

I – Les conducteurs et les isolants.

1) Expérience :

Plaçons des objets de différents matériaux entre les points A et B du circuit suivant :



La lampe sert de témoin.

- Si elle s'éclaire, le matériau est conducteur de l'électricité.
- Si elle reste éteinte, le matériau n'est pas conducteur, c'est un isolant électrique.

2) Matériaux conducteurs et matériaux isolants

- Les métaux (aluminium, fer, cuivre, acier, or, argent) et le graphite sont de bons conducteurs électriques.
- Le bois, les matières plastiques, le verre et le papier sont des isolants.
- **Les conducteurs électriques ont la propriété de laisser passer le courant électrique.**
- **Les isolants électriques ont la propriété de ne pas laisser passer le courant électrique.**


II – Quel chemin pour l'électricité?

1) Chaîne conductrice d'une lampe.

n°	nom	matière	conducteur	isolant
1	filament	tungstène	oui	
2	tige	métal	oui	
3	culot	métal	oui	
4	verre noir	verre		oui
5	ampoule	verre		oui


6	séparateur de tiges	céramique	oui
7	ciment	ciment	oui
8	soudure	étain	oui
9	plot central	plomb	oui

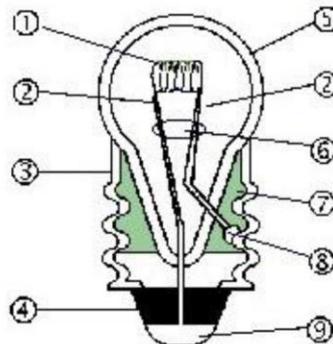Le croquis ci-dessus représente une vue en coupe d'une lampe à incandescence :



Une lampe possède deux bornes : **le culot et le plot central.**

Expérience :

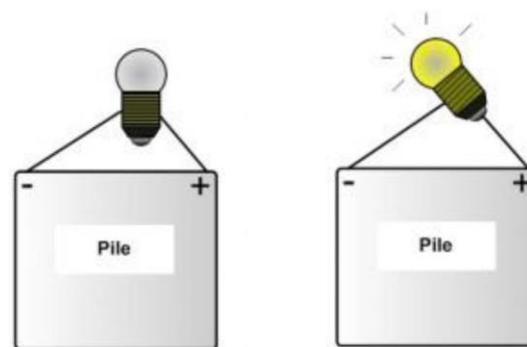


Pour qu'une lampe s'allume, il faut relier, par des conducteurs, les deux bornes de la lampe avec les deux bornes de la pile.

La chaîne conductrice d'une lampe est :


PLOT – TIGE – FILAMENT – TIGE – CULOT

2) Chaîne conductrice d'un circuit.


Soit le circuit suivant :

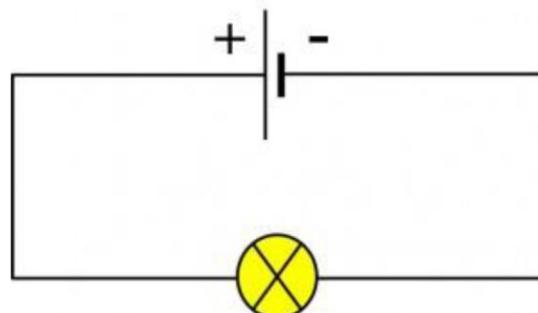


Regardons de plus près :

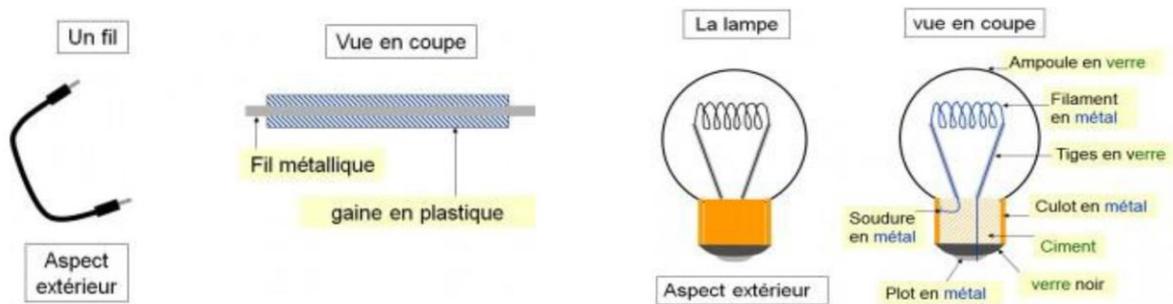

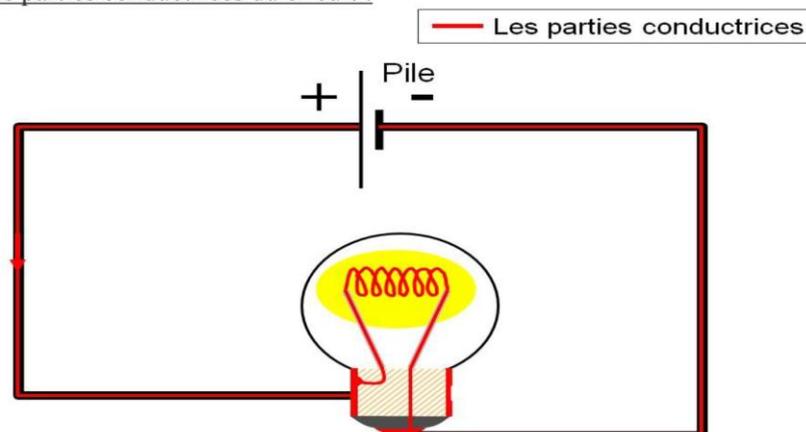Suivons les parties conductrices du circuit :



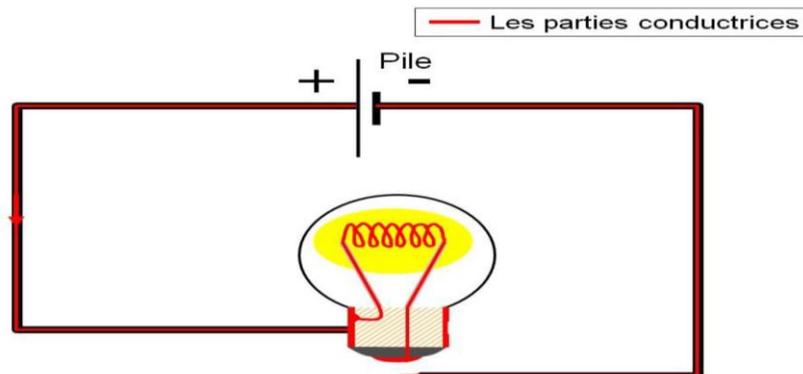Si la lampe est dévissée, alors le circuit est ouvert :




Conclusion :

Pour que le courant circule dans un circuit électrique, il faut que celui-ci soit constitué d'une chaîne ininterrompue de conducteurs et qu'il comporte un générateur.

III – Les dangers de l'électricité.

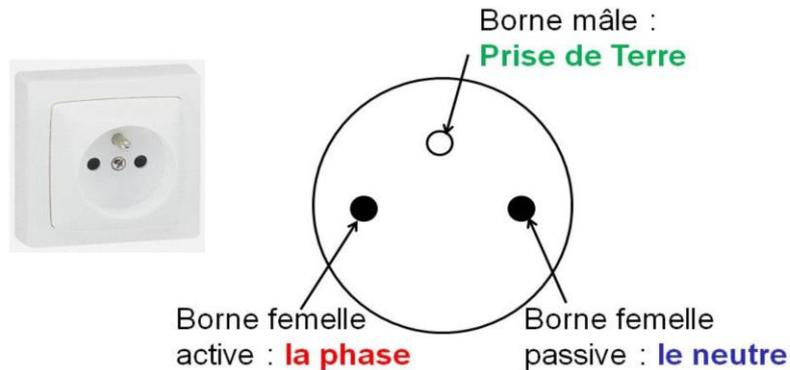- La prise secteur de la maison comporte trois bornes :



ATTENTION : Tout contact avec la borne active de la prise est très dangereux, voire mortel !

Le corps humain est un **conducteur électrique** : tout contact avec un autre conducteur non protégé traversé par le courant doit être évité :

- on risque **une électrisation** (passage du courant dans le corps sans provoquer la mort),
- on risque aussi **une électrocution** (mort due au passage du courant dans le corps).

A savoir :

Chaque jour 2 enfants meurent dans des accidents domestiques. Voici quelques précautions pour éviter cela :

Des gestes à ne pas faire :

- ne pas mettre les doigts dans une prise.**
- ne pas enfoncer d'objet métallique dans une prise.**
- ne pas utiliser d'appareil électrique dans l'eau ou les mains mouillées.**
- ne pas réparer un appareil électrique sans avoir coupé le courant avec le disjoncteur général.**
- ne pas trop surcharger une multiprise.**

Voici quelques précautions à prendre :

- mettre des cache prises.**
- vérifier que le courant est coupé avant de réparer une ampoule ou un appareil électrique.**